

# Kiến trúc máy tính

---

## Số học máy tính


**NGUYỄN Ngọc Hoá**

Bộ môn Hệ thống thông tin, Khoa CNTT  
Trường Đại học Công nghệ,  
Đại học Quốc gia Hà Nội

# Nội dung


- Tổng quan về CPU
- Biểu diễn thông tin số
  - Khái niệm thông tin số
  - Biểu diễn ký tự
  - Biểu diễn số nguyên
  - Biểu diễn số thực
- Logic số
  - Mạch kết hợp
  - Bộ số học và logic
  - Mạch tuần tự

# Kiến trúc tổng quan

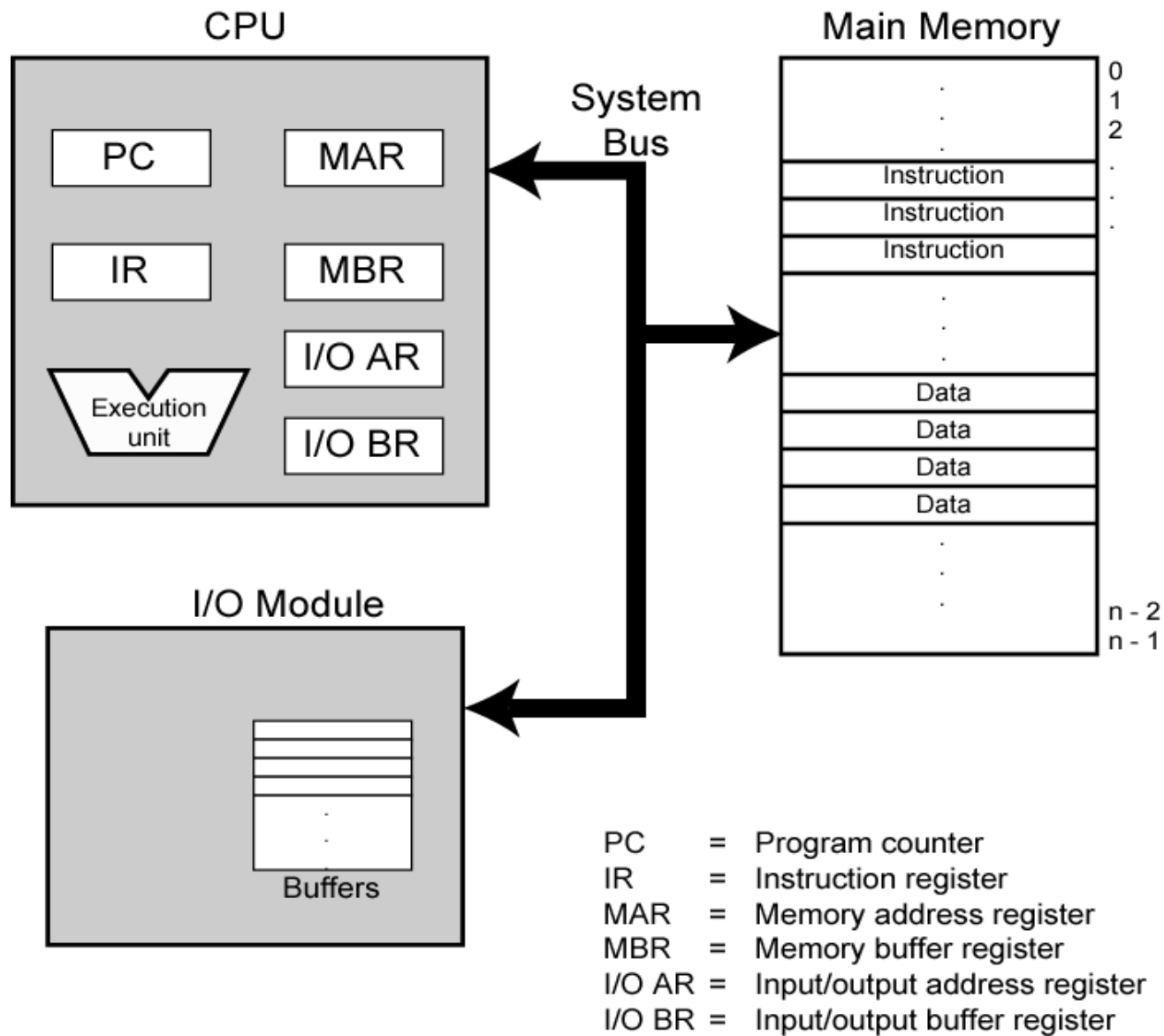
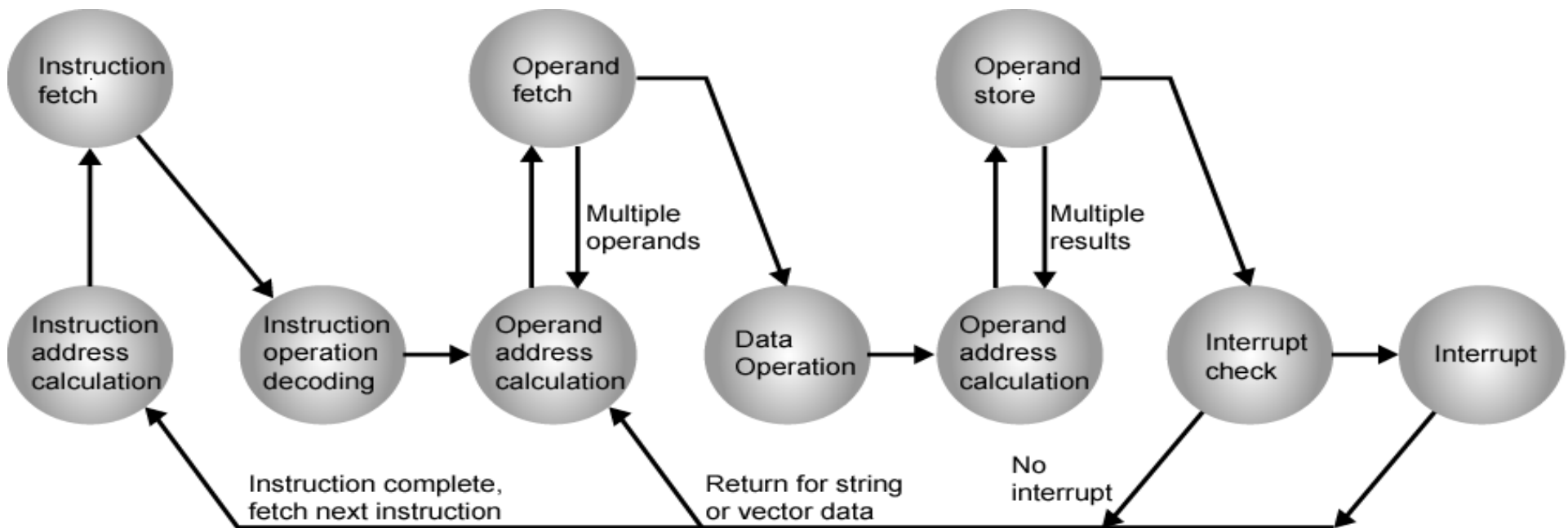
# Chức năng máy tính

- Thực thi chương trình, đã được xây dựng thông qua tập các lệnh của CPU, lưu trong bộ nhớ
- Các bước chính khi thực thi chương trình trong CPU
  - Tải lệnh từ bộ nhớ (fetch)
  - Thực thi lệnh (execute)
  - Lưu kết quả (store)



# Khái niệm thông tin

- Thông tin số: tri thức về một trạng thái trong số một số hữu hạn các trạng thái có thể có
- Lượng tử thông tin:
  - 1 bit là đại lượng thông tin gắn với tri thức của một trạng thái trong số hai.
    - 1 bit thông tin : được biểu diễn bởi số nhị phân 0,1
    - N bits  $\rightarrow 2^n$  trạng thái khác nhau
  - Lượng thông tin chứa trong tri thức của một trạng thái trong số N là  $I = \lceil \log_2 N \rceil$
  - Độ lớn thông tin mà máy tính có thể thao tác: 8, 16, 32, 64 bits

# Mã hoá

$$I = \{i_1, \dots, i_m\}$$

Tập các thông tin

$$A = \{a_1, \dots, a_n\}$$

Bộ ký tự

- $a_i$  : ký tự của  $A$
- $a_1 a_3 a_4 a_8$  : từ của  $A$
- $|A|$  : cơ số mã hoá

➔ Mã hoá  $I$  : gán mỗi phần tử của  $I$  với một từ của  $A$

# Đặc điểm

- Dư thừa: 1 phần tử được gán với nhiều từ (mã)
  - Dư thừa: Số điện thoại cố định
  - Không dư thừa: Số chứng minh thư
- Độ dài:
  - Thay đổi: tín hiệu morse
  - Cố định: số điện thoại di động
- Với bộ mã độ dài cố định  $n$ , cơ sở mã hoá  $b$ :
  - Có thể biểu diễn được  $b^n$  phần tử và
  - Có  $b^n!$  cách mã hoá khác nhau

# Một vài bộ mã

## ■ Biểu diễn số:

- Cần phân biệt số và cách thể hiện số.
- Thể hiện một số là một cách mã hoá
- Với cơ số  $b$ , ta có

$$a_n a_{n-1} \dots a_1 a_0 = \sum_{i=0}^n a_i \times b^i$$

- Mã nhị phân:  $A = \{0, 1\}$ 
  - VD:  $7 = (111)_2$
- Mã hexa:  $A = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F\}$
- Mã DCB (Decimal Coded Binary): Mỗi chữ số được mã hoá nhị phân bằng 4 bits:

0 : 0000

1 : 0001

2 : 0010

...

10 : 0001 0000

25 : 0010 0101

...



# Chuyển cơ số

## ■ Từ cơ số b về 10

- $a_n a_{n-1} \dots a_1 a_0$  với cơ số b (ký hiệu  $a_n a_{n-1} \dots a_1 a_0 b$ ) :  
$$a_n \times b^n + a_{n-1} \times b^{n-1} + \dots + a_1 \times b + a_0$$

- Phần phân:

$$a_1 \times b^{-1} + a_2 \times b^{-2} + \dots + a_n \times b^{-n}$$

## ■ Từ cơ số 10 về cơ số b

- A là số nguyên:

$$\begin{aligned} A_{10} &= a_n \times b^n + a_{n-1} \times b^{n-1} + \dots + a_1 \times b + a_0 \\ &= ((\dots (a_n \times b + a_{n-1}) \times b + \dots) \times b + a_1) \times b + a_0 \end{aligned}$$

với  $a_0$  là phần dư của phép chia của A với cơ số b

- A là phần phân

$$\begin{aligned} A_{10} &= a_1 \times b^{-1} + a_2 \times b^{-2} + \dots + a_n \times b^{-n} \\ &= (a_1 + (a_2 + (\dots + (a_{n-1} + a_n \times b^{-1})b^{-1} \dots)b^{-1})b^{-1})b^{-1} \end{aligned}$$

với  $a_1$  là phần nguyên của phép nhân A với b

# Nguyên lý chuyển

## ■ Phần nguyên:

- Chia liên tiếp với cơ số
- Sử dụng phần dư

$$25_{10} / 2 = 12_{10} \text{ dư } 1$$

$$12_{10} / 2 = 6_{10} \text{ dư } 0$$

$$6_{10} / 2 = 3_{10} \text{ dư } 0$$

$$3_{10} / 2 = 1_{10} \text{ dư } 1$$

$$1_{10} / 2 = 0_{10} \text{ dư } 1$$

**Vậy**

$$25_{10} = 11001_2$$

## ■ Phần phân:

- Nhân liên tiếp với cơ số
- Sử dụng phần nguyên

$$0,78125_{10} \times 2 = 1,5625_{10} \text{ phần nguyên } 1$$

$$0,5625_{10} \times 2 = 1,125_{10} \text{ phần nguyên } 1$$

$$0,125_{10} \times 2 = 0,25_{10} \text{ phần nguyên } 0$$

$$0,25_{10} \times 2 = 0,5_{10} \text{ phần nguyên } 0$$

$$0,5_{10} \times 2 = 1_{10} \text{ phần nguyên } 1$$

**Vậy**


$$0,78125_{10} = 0,11001_2$$

# Biểu diễn ký tự

- ASCII (American Standard Code for Information Interchange) : sử dụng 1 byte để mã hoá ký tự
  - ANSI: 7 bits
    - A:  $41_H$
    - 9:  $39_H$
  - ISO-8859: 8 bits để biểu diễn những ký tự có dấu (Ê :  $CA_H$ )
- Unicode:
  - Biểu diễn 1 ký tự thông qua 2 bytes
  - Được sử dụng để biểu diễn những ký tự không phải latin
  - ~ UCS (ISO 10646)
 
# Biểu diễn số nguyên

- Số tự nhiên: sử dụng cơ số 2 để biểu diễn
  - Với  $n$  bits, ta có thể biểu diễn được những số tự nhiên  $N$  trong khoảng  $[0, 2^n - 1]$
- Số nguyên:



# Biểu diễn số nguyên

## ■ Dấu và giá trị tuyệt đối : với n bits

- Dấu: bit phải nhất (0 : dương, 1 : âm)
- Giá trị tuyệt đối:  $n - 1$  bits
- Khoảng giá trị biểu diễn:  $[-2^{n-1} + 1, 2^{n-1} - 1]$

Với 3 bits:  $[-3, 3]$

000 0

001 1

010 2

Với 3 bits:  $[-3, 3]$

011 3

100 -0

101 -1

Với 3 bits:  $[-4, 3]$

110 -2

111 -3

## ■ Bù 1: với n bits

- Đảo bit của giá trị tuyệt đối
- $|x| + (-|x|) = 2^n - 1$
- Khoảng giá trị biểu diễn:  $[-2^{n-1} + 1, 2^{n-1} - 1]$

## ■ Bù 2: với n bits

- Bù 1 + 1
- $|x| + (-|x|) = 2^n$
- Khoảng giá trị biểu diễn:  $[-2^{n-1}, 2^{n-1} - 1]$

010 2

011 3

100 -2

101 -3

110 -4

111 -3

110 -2

111 -1

# Biểu diễn số nguyên

## ■ Dư: với $n$ bits

- Thêm giá trị dư
- Thường dư được lấy  $= 2^{n-1}$ , và  $-|x| = 2^{n-1} - |x|$
- Khoảng giá trị biểu diễn:  $[-2^{n-1}, 2^{n-1} - 1]$
- $x < 0$  có thể biểu diễn được nếu  $x \geq$  giá trị dư

Với 3 bits, dư  $2^2=4$ :  $[-4,3]$

000	-4
001	-3
010	-2
011	-1
100	0
101	1
110	2
111	3

# Biểu diễn số thực

- Một số thực  $\pm m \times b^e$  được biểu diễn bởi:
  - Dấu  $\pm$
  - Phần định trị  $m$
  - Phần mũ  $e$
  - Cơ sở  $b$
- ➔ có vô số cách biểu diễn có thể có với một số thực
- Chuẩn hoá: chỉ dùng một chữ số khác 0 trước dấu phẩy
- Khó khăn:
  - Giới hạn số chữ số mà máy tính có thể xử lý được ➔ làm tròn
  - Tiêu chuẩn chính xác (cách làm tròn), xử lý số quá lớn/quá nhỏ
  - VD: IEEE 754 xuất hiện 1977 nhưng đến 1985 mới được công nhận

# Chuẩn IEEE754

## ■ Chuẩn đơn:

- $e = E_{10} - 127$
- $e \in [-127, 128]$

1	8	23
s	E (mũ)	f (định trị)

## ■ Chuẩn kép:

- $e = E_{10} - 1023$
- $e \in [-1023, 1024]$

1	11	52
s	E (mũ)	f (định trị)

## ■ Giá trị biểu diễn

	e	f	Giá trị
Chuẩn	$e_{\min} < e < e_{\max}$	<b>f</b>	$(-1)^s \times 1, f \times 2^e$
Không chuẩn	$e = e_{\min}$	<b>≠0</b>	$(-1)^s \times 0, f \times 2^e$
Zero	$e = e_{\min}$	<b>0</b>	$(-1)^s \times 0$
Vô cùng	$e = e_{\max}$	<b>0</b>	$(-1)^s \times \infty$
NaN	$e = e_{\max}$	<b>≠0</b>	NaN


[http://en.wikipedia.org/wiki/IEEE\\_floating-point\\_standard](http://en.wikipedia.org/wiki/IEEE_floating-point_standard)


 
# Đại số Boole

- Đề xuất bởi Georges Boole (1815-1864) với :

- Một tập  $E$
- Hai phần tử đặc biệt của  $E$  : 0 và 1
- Hai phép toán nhị nguyên trên  $E$  : + và .
- Một phép toán đơn nguyên trên  $E$  : -



- Tiên đề : cho  $a, b \in E$

- Giao hoán:  $a+b = b+a$   $ab = ba$
- Kết hợp:  $(a+b)+c = a+(b+c)$   $(ab)c = a(bc)$
- Phân phối:  $a(b+c) = ab+ac$   $a+(bc) = (a+b)(a+c)$
- Phần tử trung hoà:  $a+0 = a$   $a1 = a$
- Bù:  $a + \bar{a} = 1$   $a\bar{a} = 0$

# Đại số Boole

## ■ Định lý:

- Dư thừa:  $a+a = a$   $aa = a$
- Phần tử hấp thụ:  $a+1 = 1$   $a0 = 0$
- Hấp thụ:  $a+ab = a$   $a(a+b) = a$
- De Morgan:  $\overline{a+b} = \overline{a}.\overline{b}$   $\overline{ab} = \overline{a} + \overline{b}$

## ■ Chứng minh:

- $aa = aa + 0 = aa + a\bar{a} = a(a + \bar{a}) = a1 = a$
- $a+a = (a+a)(a+a) = (aa+aa)+(aa+aa) = aa + aa \rightarrow a+a = a$
- $a + 1 = a + a + \bar{a} = a + \bar{a} = 1$
- $a0 = aa\bar{a} = a\bar{a} = 0$
- $a+ab = a(1+b) = a1 = 1$
- $a(a+b) = aa + ab = a + ab = a$

# Đại số Boole tối thiểu

- $E = \{0,1\}$  và ta có:
  - 1 : “đúng”
  - 0 : “sai”
  - + : “hoặc” (hợp)
  - . : “và” (giao)
  - - : “Not” (phủ định)
- Bảng chân lý: miêu tả một phép toán logic

a	$\bar{a}$
0	1
1	0

a	b	$a+b$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

a	b	$ab$
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

a	b	$a \oplus b$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

# Hàm boolean

- Hàm nhị phân của các biến  
nhị phân :  $\{0,1\}^n \rightarrow \{0,1\}$
- Thể hiện:
  - Bảng chân lý
  - Biểu thức boolean
- Chuyển từ bảng chân lý  
sang biểu thức logic
  - Tổng nhân:

$$F(a,b,c) = \bar{a}bc + a\bar{b}c + abc\bar{c}$$

- Nhân tổng:

$$F(a,b,c) = (a + b + c)(a + b + \bar{c})$$
$$(a + \bar{b} + c)(\bar{a} + b + c)(\bar{a} + \bar{b} + \bar{c})$$

a	b	c	F(a,b,c)
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0

# Đơn giản hóa biểu thức boolean

- Sử dụng các tiên đề và định lý trong đại số Bool

- Ví dụ : 
$$Z = \overline{A}BC + A\overline{B}C + AB\overline{C} + ABC$$
$$= (\overline{A}BC + ABC) + (A\overline{B}C + ABC) + (AB\overline{C} + ABC)$$
$$= BC + AC + AB$$

- Yếu điểm: Khó có thể khẳng định biểu thức cuối cùng là tối ưu nhất hay chưa

- Sử dụng bảng Karnaugh:

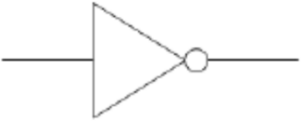

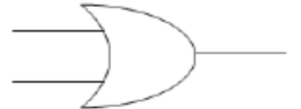

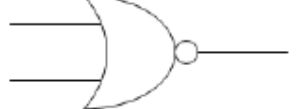

B\A	0	1
0	1	1
1	1	0

BC\A	0	1
00	0	0
01	0	1
11	1	1
10	0	1

→ B.C  
→ A.C  
→ A.B


# Mạch logic

- Những phép toán trong đại số Boole được thực hiện thông qua các mạch logics cơ bản, được gọi là các **cổng logics**
- Cổng logics cơ bản


	NOT
	AND
	OR
	NAND
	NOR
	XOR

# Transistor Gates


AND

 


OR

 


NAND

 

NOR

 


NOR

 

# Mạch logic

## ■ Cổng 3 trạng thái

C	A	Y
1	0	0
1	1	1
0	X	Treo

 



# Mạch logic


## ■ NAND và NOR

- Đầy đủ: cho phép xây dựng được bất kỳ hàm boolean
- Dễ sản xuất
- ➔ Là thành phần cơ bản của hầu hết các mạch in trong các máy tính hiện nay

## ■ Biểu thức boolean:


- Có thể được thực hiện thông qua các cổng logic cơ bản
- Ví dụ:

$$a + b\bar{c}$$

 
 
# Mạch logic tổ hợp


- Mạch có đầu ra biểu diễn biểu thức logic của các biến đầu vào
- Bộ giải mã :
  - cho phép gửi tín hiệu đến một đường ra chọn trước
  - $n$  đường vào,  $2^n$  đường ra



# Mạch logic tổ hợp...


- Ví dụ: bộ giải mã  $n=2$

$e_1$	$e_0$	$s_0$	$s_1$	$s_2$	$s_3$
0	0	1	0	0	0
0	1	0	1	0	0
1	0	0	0	1	0
1	1	0	0	0	1

 
 
# Mạch logic tổ hợp...


- Bộ dồn kênh: chọn một từ nhiều đầu vào
  - $2^n$  đầu vào
  - $n$  đường chọn
  - 1 đầu ra



# Mạch logic tổ hợp...

- VD:  $n=2$

$e_3$	$e_2$	$e_1$	$e_0$	$c_1$	$c_0$	$s$
–	–	–	$x$	0	0	$x$
–	–	$x$	–	0	1	$x$
–	$x$	–	–	1	0	$x$
$x$	–	–	–	1	1	$x$

 

# ALU (Arithmetic & Logic Unit)

## ■ Bộ bán cộng 1-bit:

- $S = x \oplus y$
- $R = xy$

x	y	S	R
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1



## ■ Bộ cộng 1-bit đầy đủ:

- $S = x \oplus y \oplus R_{in}$
- $R_{out} = xy + R_{in}(x + y)$

$R_{in}$	x	y	S	$R_{out}$
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1


# ALU...

Bộ cộng 1-bit đầy đủ

  
 
# ALU...


- Bộ cộng n-bits: ghép nối n bộ cộng đầy đủ 1-bit




 
# ALU...

- Bộ trừ n-bits: sử dụng bộ cộng n-bits
  - $x - y = x + \tilde{y} + 1$




C= 0: Cộng

C=1: Trừ

 
# ALU...

- ALU: 3 phần tử cơ bản: ADD, AND và NOT
- ALU 1-bit:




- Lựa chọn 1 đầu ra cho ALU 1-bit

$c$	$Z_{AND}$	$Z_{ADD}$	$Z$
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

 

# ALU...

- ALU n-bits: kết hợp n ALU 1-bit

 



# Mạch tuần tự

- Mạch kết hợp:
  - Không thể hiện được khái niệm thời gian
  - Không thể hiện được khái niệm nhớ
- Mạch tuần tự: đầu ra phụ thuộc
  - Trạng thái của các biến vào
  - Trạng thái trước đó của một vài đầu ra
- Mạch tuần tự bao gồm:
  - Đầu vào I
  - Đầu ra O
  - Trạng thái trong S

và được định nghĩa bởi hàm  $O = f(I, S)$  xác định đầu ra mới  
 $S' = g(I, S)$  chỉ trạng thái mới

  
# Ràng buộc về thời gian

→ Cần phải ước lượng thời gian chuyển đổi qua mỗi thành phần và cắm truyền kết quả cho thành phần kế tiếp khi tính toán chưa xong → rào chắn = xung đồng hồ


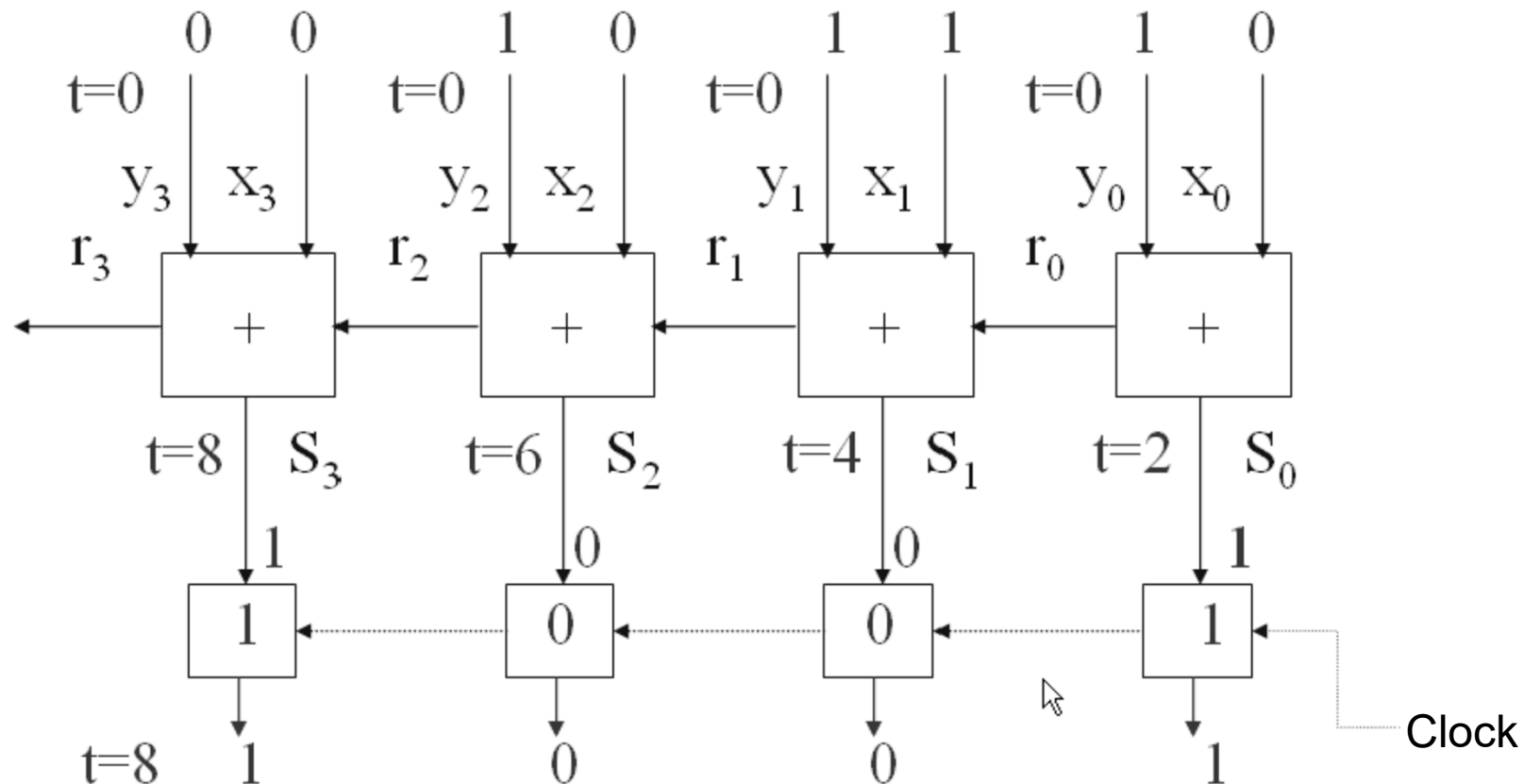
# Ràng buộc về thời gian...


- Tác vụ một thành phần phải được hoàn thành trong một chu kỳ



# Khái niệm nhớ

- Tác vụ một thành phần có thể kéo dài tối đa 1 cycle => phải lưu lại giá trị đầu vào trong 1 cycle
- Đầu ra của 1 thành phần là đầu vào của thành phần kế tiếp => cần phải lưu lại giá trị đầu ra
- ➔ Khi xung clock  $c=1$ : mở rào chắn(barrier), cho qua đầu ra  $Z$  thông tin hiện có ở đầu vào  $X$
- ➔ Khi  $c=0$ : đóng rào chắn, cung cấp đầu ra thông tin trước đó



$C(t)$	$X(t)$	$Z(t)$	$Z(t+\delta t)$
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1

 

# Mạch tuần tự : Mạch lật


- Latch SR: 2 tín hiệu điều khiển S (Set) và R (Reset)

R	S	$Q_i$	$Q_{i+1}$
0	0	x	x
0	1	x	1
1	0	x	0
1	1	x	Cấm

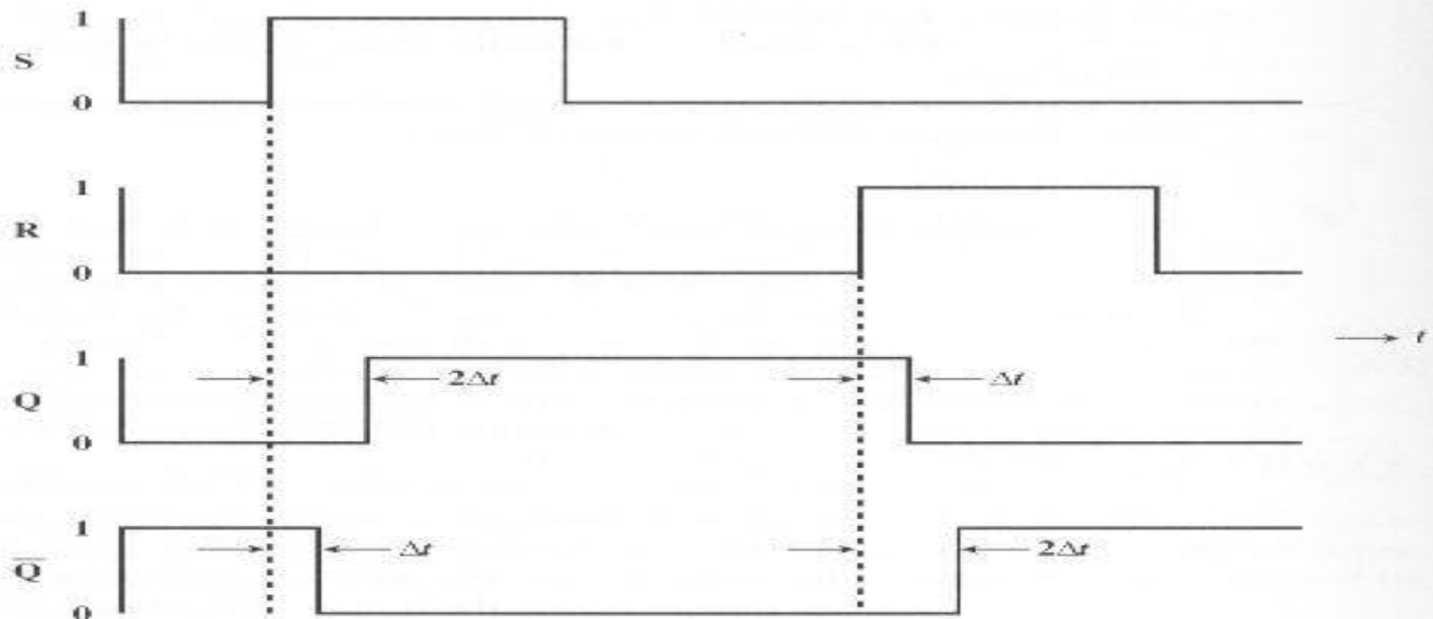 




# Mạch lật theo xung đồng hồ

 

# Mạch lật...


- Latch D: Sử dụng 1 tín hiệu điều khiển D (delay)

D	Q
0	=D=0
1	=D=1

 


- Latch D hoạt động theo xung nhịp đồng hồ

C	D	SR	$Q_{i+1}$
0	0	0 1	$Q_i$
0	1	1 0	$Q_i$
1	0	0 1	0
1	1	1 0	1

 

# Mạch tuần tự

- Thanh ghi: lưu một từ nhớ

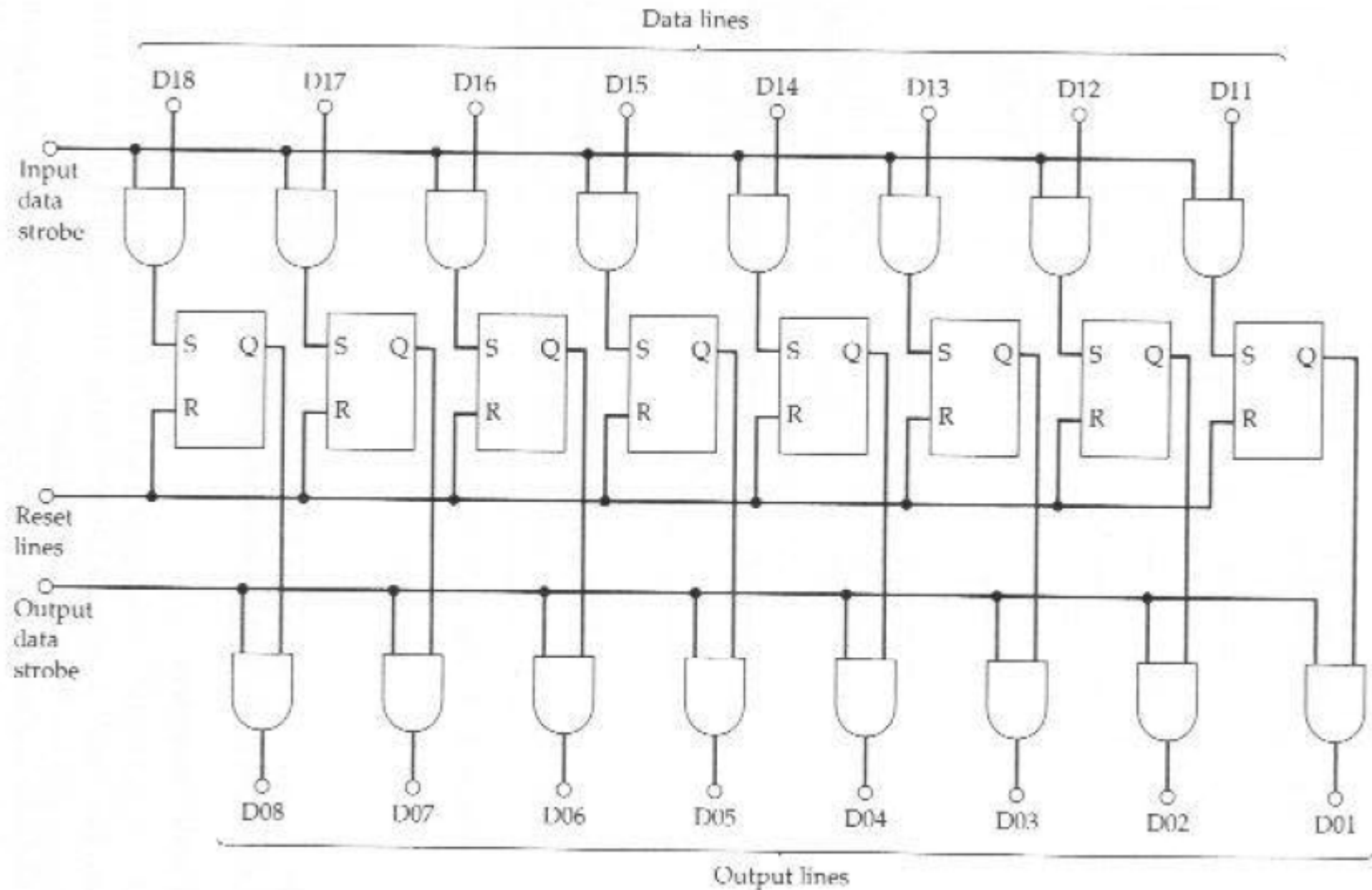

# Tham khảo thêm

- Tràn – overflow
- Làm tròn – roundness
- Parity bit
- Mạch nhân
- Mạch chia

# Tổng kết

- Biểu diễn thông tin số: ký tự, số nguyên (dấu, bù-1, bù-2, dư), số thực (IEEE-754 đơn, kép)
- Đại số Bool và phổ ứng dụng trong việc thiết kế các mạch logic số tổ hợp và tuần tự
  - Tối ưu hoá biểu thức logic (sử dụng tiên đề/định lý, sử dụng bảng karnaugh)
  - Mạch logic tổ hợp điển hình: bộ giải mã, bộ dồn kênh, bộ cộng 1-bit/n-bit, ALU 1-bit/n-bit.
  - Mạch tuần tự: mạch lật RS, latch D, register, ...

# Bài tập

Biểu diễn  $-68_{10}$  dưới dạng:

**0100 0100**

- Chuẩn bù 1 với 8 bits

- 1011 1011

- Chuẩn bù 2 với 8 bits

- 1011 1100

- Chuẩn IEEE754 đơn:  $-68_{10} = -100\ 0100_2 = -1,0001_2 \times 2^6$

- $E = 6 + 127 = 133 = 1000\ 0101$

- 1 1000 0101 0001 0000 0000 0000 0000 000